

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales



TRABAJO PRÁCTICO N° 3 DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

**Implementación de un procesador monociclo
simple sin saltos: BIP**

Integrantes:

SORIANO, JUAN.

37.753.154

VIGNOLLES, IVAN.


36.407.987

DOCENTE: Rodriguez, Santiago

Introducción y objetivos

En lenguaje de descripción de hardware Verilog, se implementó un procesador simple, sin saltos monociclo: BIP, basado en el paper “A Basic Processor for Teaching Digital Circuits and Systems Design with FPGA” de Pereira y otros.

 
El procesador trabaja con operaciones de 16 bits como sigue:



El conjunto de instrucciones que se implementan es:

Operation	Opcode	Instruction	Data Memory (DM) and Accumulator (ACC) Updating	Program Counter (PC) updating	Affected Flags	BIP Model
Halt	00000	HLT		$PC \leftarrow PC$		I, II
Store Variable	00001	STO operand	$DM[operand] \leftarrow ACC$	$PC \leftarrow PC + 1$		I, II
Load Variable	00010	LD operand	$ACC \leftarrow DM[operand]$	$PC \leftarrow PC + 1$		I, II
Load Immediate	00011	LDI operand	$ACC \leftarrow operand$	$PC \leftarrow PC + 1$		I, II
Add Variable	00100	ADD operand	$ACC \leftarrow ACC + DM[operand]$	$PC \leftarrow PC + 1$	Z, N	I, II
Add Immediate	00101	ADDI operand	$ACC \leftarrow ACC + DM$	$PC \leftarrow PC + 1$	Z, N	I, II
Subtract Variable	00110	SUB operand	$ACC \leftarrow ACC - DM[operand]$	$PC \leftarrow PC + 1$	Z, N	I, II
Subtract Immediate	00111	SUBI operand	$ACC \leftarrow ACC - operand$	$PC \leftarrow PC + 1$	Z, N	I, II

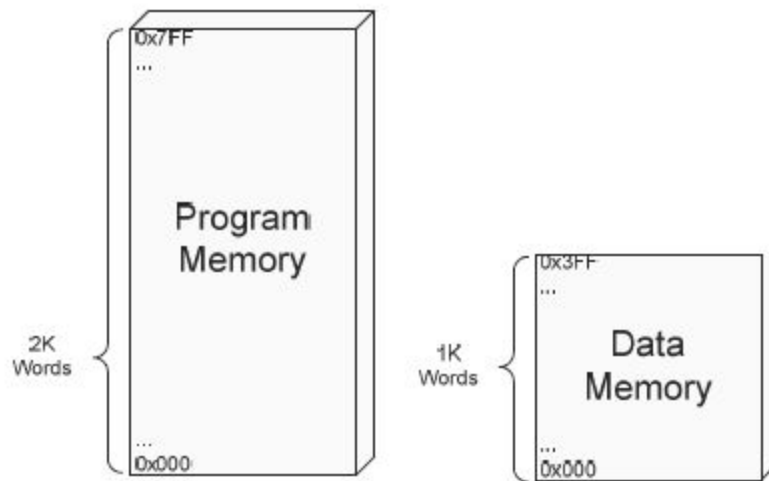La memoria está direccionada como se muestra a continuación:



Finalmente, el diagrama de bloques del procesador es como se presenta a continuación:

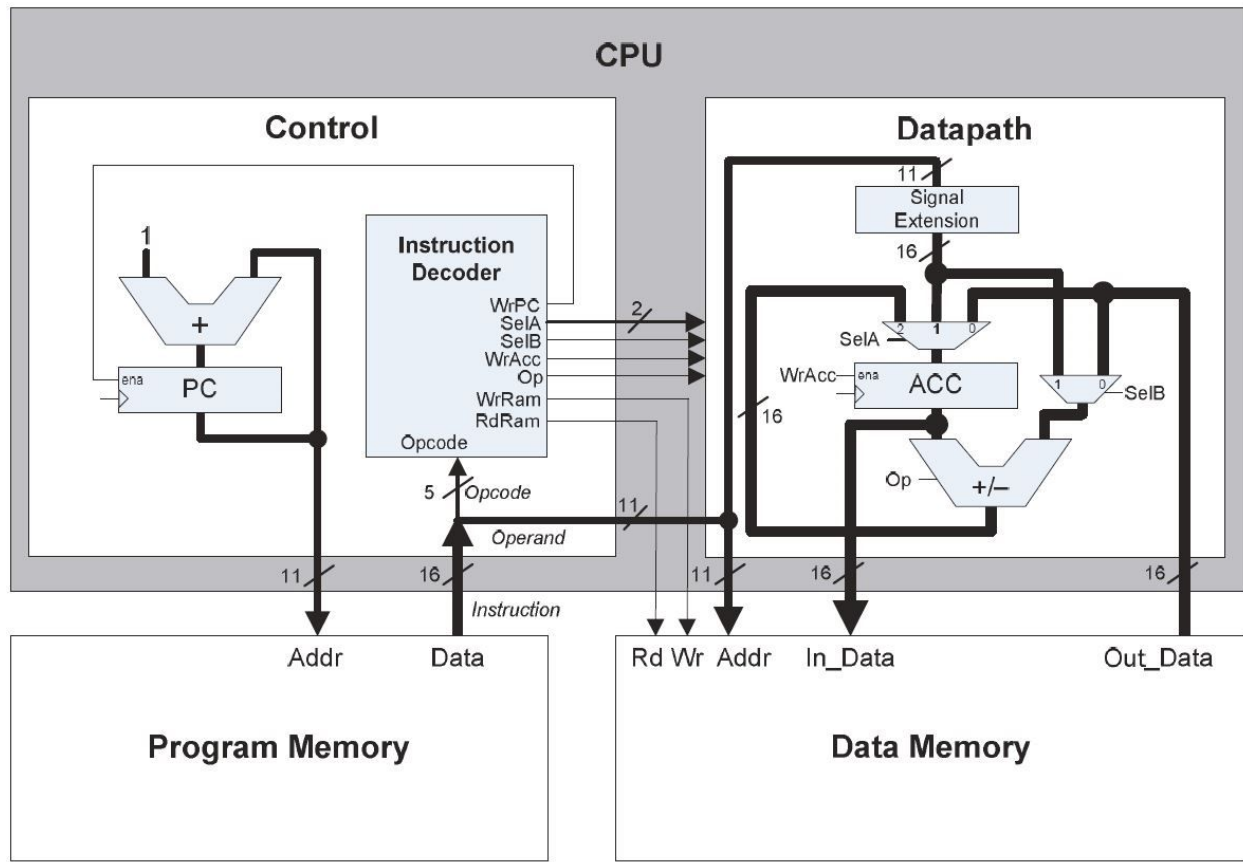


Figure 3. BIP I organization

Una vez implementado el procesador, se debía enviar por el módulo UART implementado en el trabajo práctico 2, un contador con la cantidad de clocks, el código de la instrucción y el valor del registro acumulador.

Resultados


Se conectó el BIP con el UART y se corrió una ejecución del programa con las siguientes instrucciones:

```
mem_bank[0] = 16'b00010_000_0000_0001 ; //Load variable 0x01 => ACC=0x01
mem_bank[1] = 16'b00101_000_0000_0010 ; //Add immediate +0x2 => ACC=0x03
mem_bank[2] = 16'b00001_000_0000_0111 ; //Store in 0x7 => ACC=0x03
mem_bank[3] = 16'b00011_000_0000_1000 ; //Load immediate 0x08 => ACC=0x08
mem_bank[4] = 16'b00110_000_0000_0010 ; //Subtract variable in 0x02 => ACC=0x06
mem_bank[5] = 16'b00100_000_0000_0010 ; //Add variable in 0x02 => ACC=0x08
mem_bank[6] = 16'b00001_000_0000_1011 ; //Store in 0xB => ACC=0x08
mem_bank[7] = 16'b00011_000_0000_0011 ; //Load immediate 0x03 => ACC=0x03
mem_bank[8] = 16'b00111_000_0000_0011 ; //Subtract immediate 0x03 => ACC=0x00
mem_bank[9] = 16'b00000_000_0000_0000 ; // Halt
```

En la interfaz entre el BIP y el UART se obtuvo en el testbench:

> i_acc[15:0]	0001	0000	0001	0003	0008	0006	0008	0003	
> i_instruction[15:0]	2802	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	
> i_nclock[10:0]	001	000	001	002	003	004	005	006	007

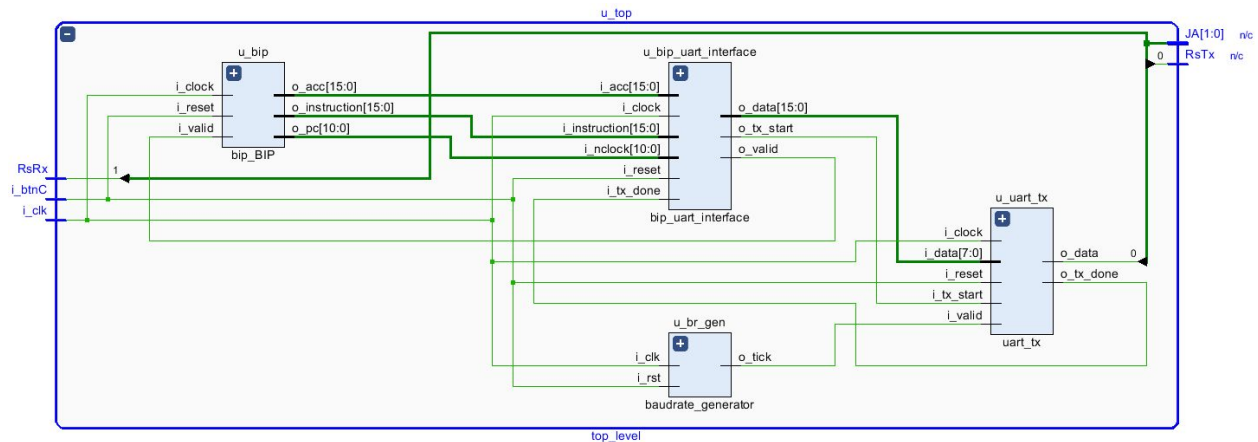En donde se puede ver que la ejecución del programa se lleva a cabo correctamente. A continuación se presenta el diagrama RTL toplevel:



En el siguiente enlace se puede acceder al código RTL:

<https://github.com/SorianoJuan/ArqDeComputadoras/tree/TP3>

Conclusiones

En este trabajo se incluyeron, de alguna manera, los 2 trabajos anteriores. En este caso la ALU se simplificó y solamente realizaba dos operaciones. La próxima etapa sería implementar un procesador que realice saltos y tenga más cantidad de etapas en el pipeline para poder aprovechar al máximo el ILP.